Uitwerking van het antwoord


1. B en D

1 pt.

2. Tijd gaat verloren. Door meerdere transformaties over de tijd, achter elkaar te laten zien (waterval)

1 pt.


3.
1 pt.

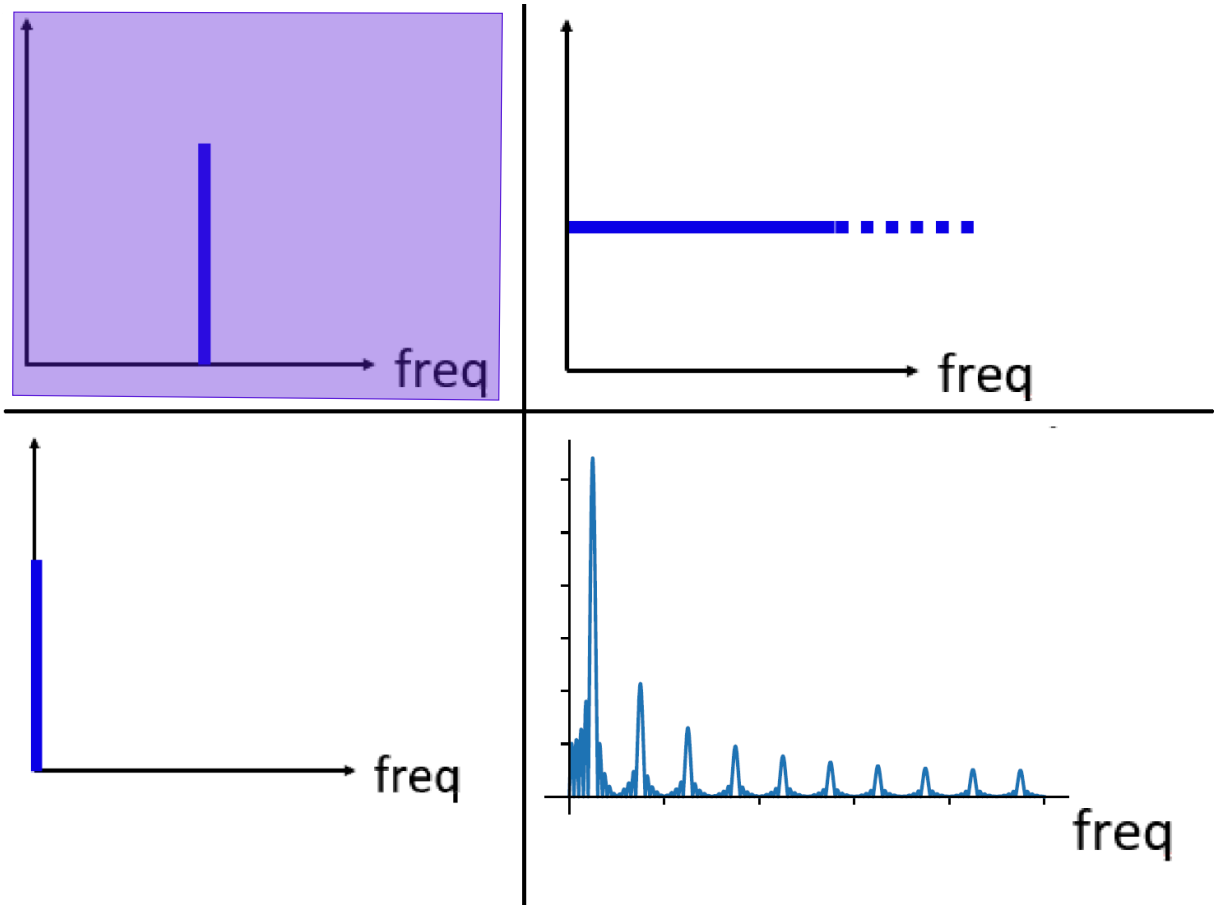

1 pt.

4. Zie de vier signalen in de afbeelding hieronder, wijs het signaal aan dat waarde-continu én tijd-continu is.


1 pt.

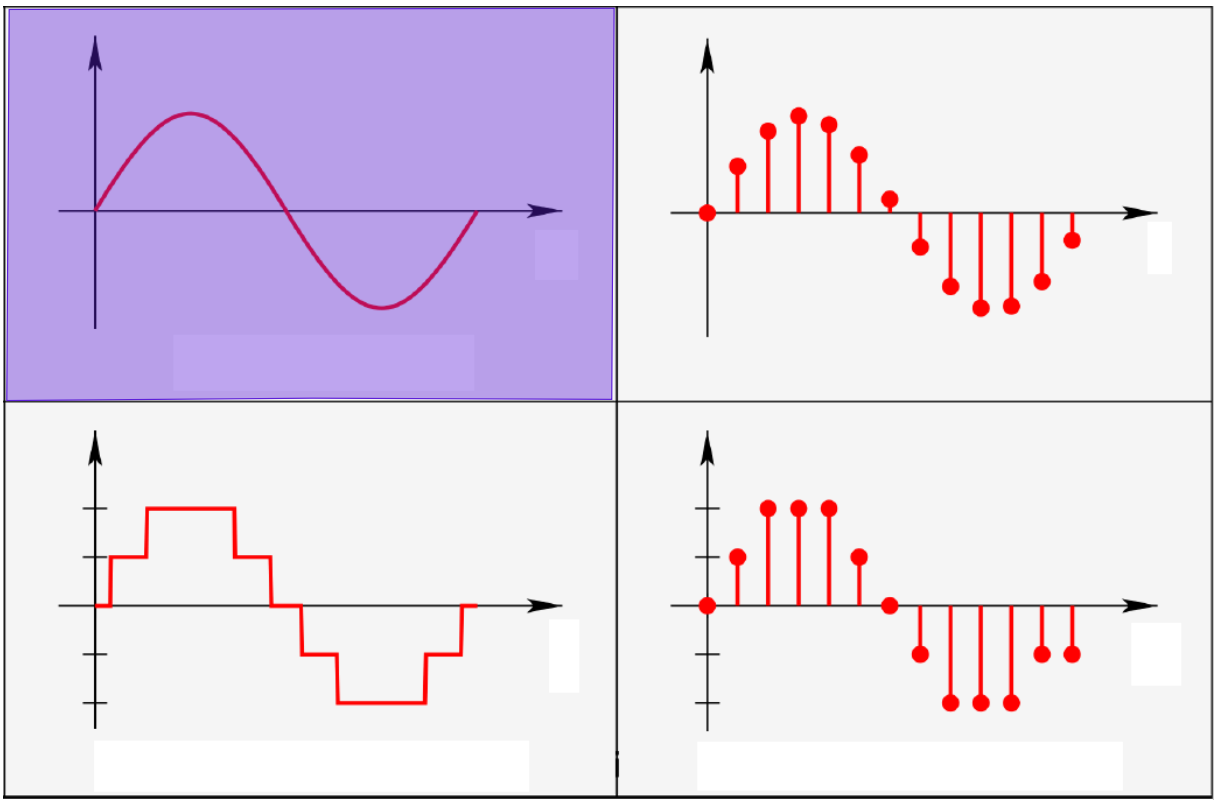

1 pt.

5.
1 pt.


Beoordelingscriterium	**Punten**
Juiste respons ingevuld	0 tot 1 punten
Totaal aantal punten:	*1 punt*

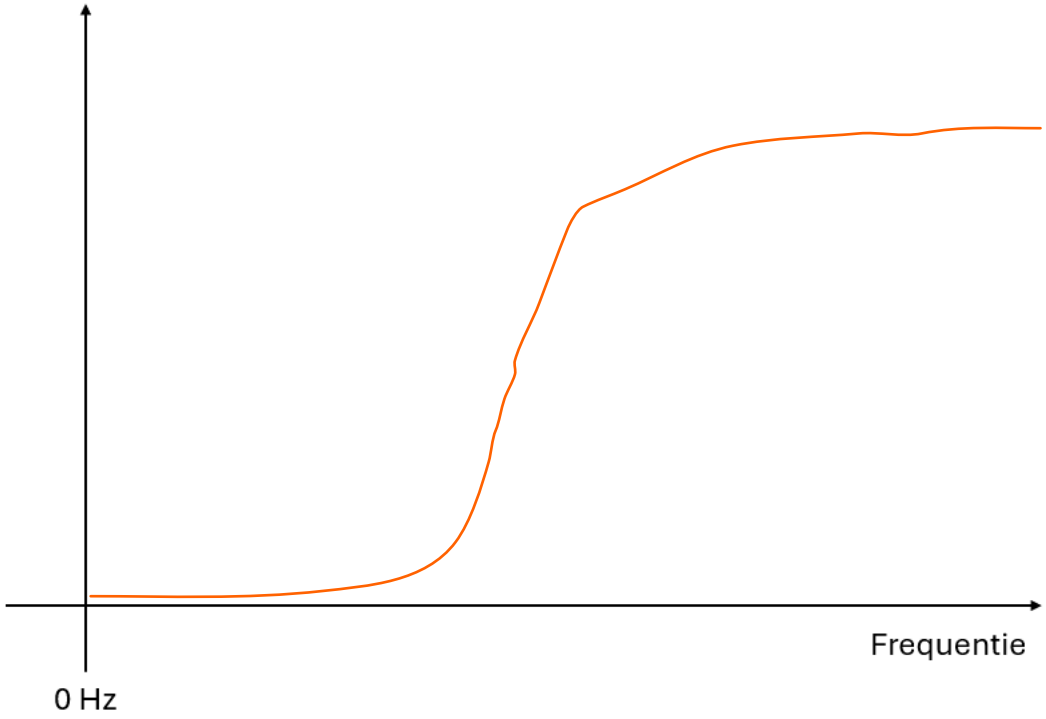

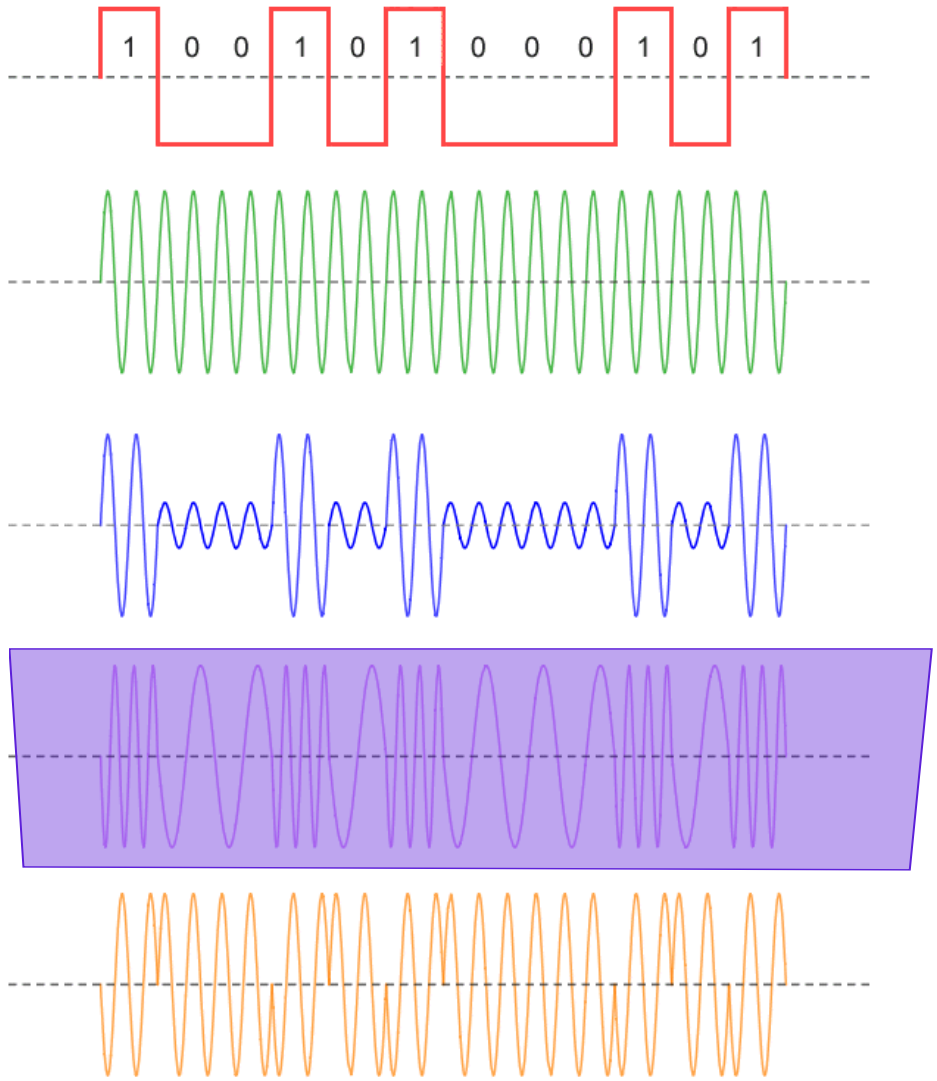6. 1 pt.

Zie de schets hieronder, er worden drie modulaties van het bronsignaal in het tijdsdomein (bovenste schets) weergegeven.

Wijs op de afbeelding het FSK-signaal aan.




1 pt.

7.
1 pt.

1. B
2. A
3. B
4. A
5. A
6. B
7. A

8.

1 pt.

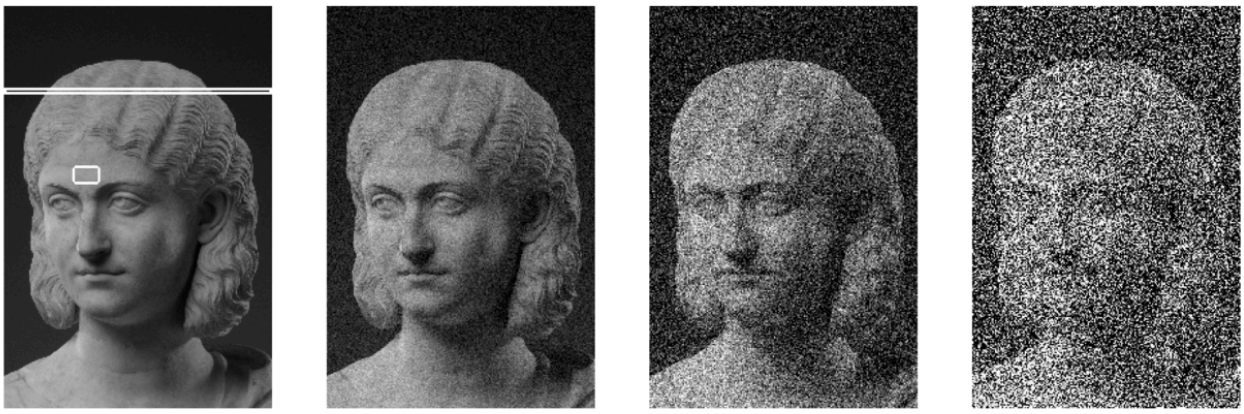

9.
4 pt.

a. **4 Hz**

b. Minimaal 1000 niveaus

10.
5 pt.

a. R1 = 1 Ω
R2 = 19 Ω
Verhouding moet kloppen

b.

Beoordelingscriterium	**Punten**
Passende oplossing geformuleerd, zoals: signaal offset naar beneden toe, maximale voedingsspanning verhogen.	0 tot 1 punten
Totaal aantal punten:	*1 punt*

c.

Beoordelingscriterium	**Punten**
Juiste redenering gegeven: De negatieve spanningen worden in dit voorbeeld niet benut, maar deze is wel nodig: Met enkel 0V als voeding is 0V als uitgang niet haalbaar (realistisch gezien).	0 tot 2 punten
Totaal aantal punten:	*2 punten*

11.
3 pt.

a. 1 pt. Blokgolf

b. 1 pt. 95

c. 1 pt. dB